

EE205

Roll No. : .....

2015

**ELECTRICAL CIRCUIT THEORY**

निर्धारित समय : तीन घंटे ]

Time allowed : Three Hours]

[अधिकतम अंक : 70  
Maximum Marks : 70

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any five questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमबार एक साथ हल कीजिए।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिए।

Start each question on a fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) रेखीय एवं अरेखीय प्राचलों को उदाहरण सहित समझाइये।

Explain Linear and Non-Linear parameters with examples.

- (ii) मिलमैन का प्रमेय लिखिये।

State Millman's theorem.

- (iii) चयनशीलता को परिभाषित कीजिये।

Define selectivity.

- (iv) प्रारंभिक मान प्रमेय को समझाइये।

Explain Initial value theorem.

- (v) 'Y' प्राचलों को परिभाषित कीजिये।

Define 'Y' parameters.

(2×5)


P.T.O.

2. (i) अध्यारोपन प्रमेय का कथन लिखिये तथा इसे सत्यापित कीजिये।

Write the statement of superposition theorem and verify it.

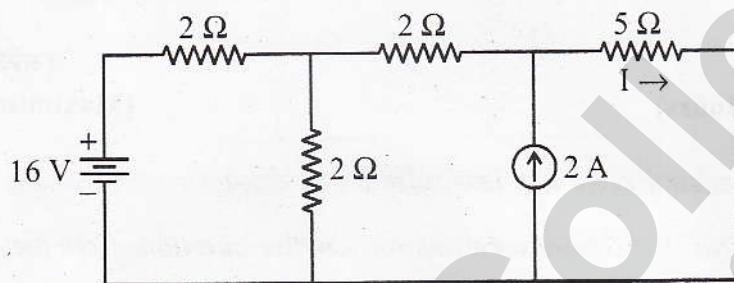
- (ii) चित्र में दिये गये परिपथ में नोड विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हुए  $5\Omega$  के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिये।

Using Node Analysis method find current through  $5\Omega$  resistance given in the circuit. (6+6)



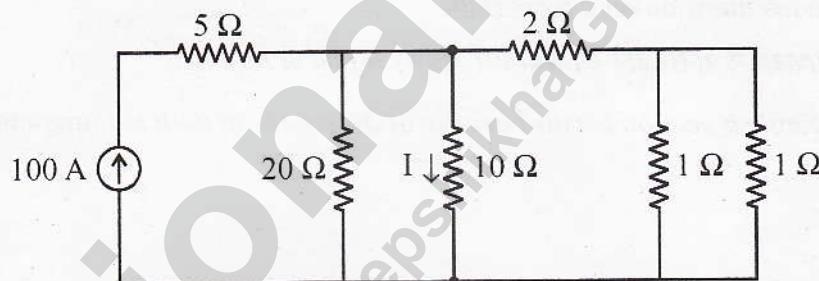3. (i) नॉर्टन प्रमेय का प्रयोग करते हुए  $10\Omega$  के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिये।

Find the current through  $10\Omega$  resistance using Norton's theorem.




- (ii) किरचॉफ के नियम समझाइये।

Explain Kirchhoff's laws. (6+6)

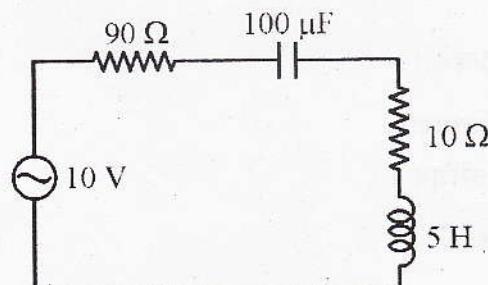4. (i) दिखाये गये परिपथ में अनुनादी स्थिति में Q factor एवं बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिये।


For the circuit shown determine the Q factor and Bandwidth at resonance.



- (ii) टैंक परिपथ की अनुनाद आवृत्ति निकालने का सूत्र स्थापित कीजिये।

Establish formula of resonant frequency for a tank circuit.

(6+6)

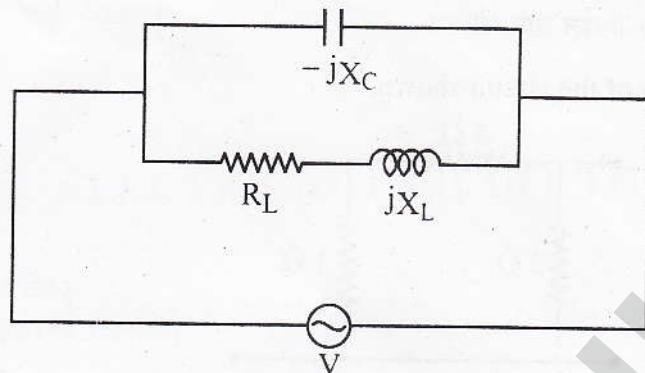

5. (i) निम्न का लाप्लास रूपान्तरण ज्ञात कीजिये :

Find Laplace transformation of the following :

(a)  $f(t) = t^2 - 6t + 7$

(b)  $f(t) = t \cdot \cos t$

- (ii) निम्न का व्युत्क्रम लाप्लास रूपान्तरण ज्ञात कीजिये :

Determine Inverse Laplace transformation of the following :

(a)  $F(s) = \frac{2}{(s+1)(s+5)}$

(b)  $F(s) = \frac{s-5}{s(s+2)^2}$

(3×2, 3×2)


- (i) अन्तिम व आरंभिक मान प्रमेय समझाइये।

Explain final & initial value theorem.

- (ii) आरंभिक अवस्थाएँ शून्य मानते हुए परिपथ में धारा  $i(t)$  का मान ज्ञात कीजिये।

Assuming initial condition zero find out current  $i(t)$  in the circuit.

(6+6)

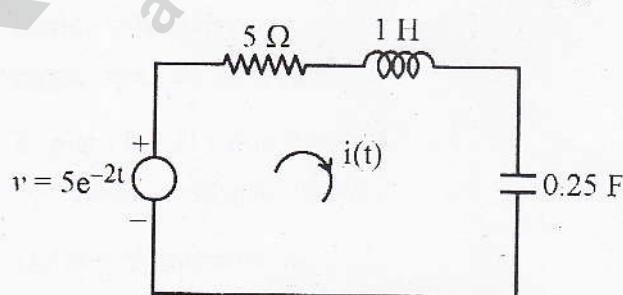


P.T.O.

7. (i) द्विपोर्ट जाल में Z प्राचलों को Y प्राचलों में परिवर्तित कीजिये ।

Convert Z parameters of a two port network into Y parameters.

- (ii) दिखाये गये परिपथ में Y-प्राचल ज्ञात कीजिये :

Find Y-parameters of the circuit shown.

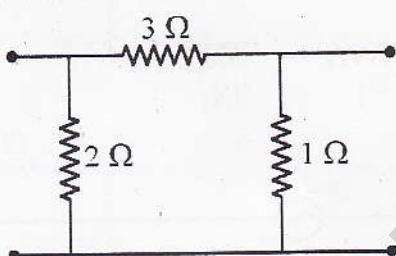

(6+6)

8. (i) एक जाल फलन के सम्मिश्र आवृत्ति पोल-जीरो सिद्धांत को समझाइये ।

Explain the concept of complex frequency poles and zeros of a network function.

- (ii) निम्न जाल फलन का पोल-जीरो आरेख खोचिये तथा धारा  $i(t)$  का मान ज्ञात कीजिये ।

Plot pole-zero diagram of the following network function and determine current  $i(t)$ .

$$I(s) = \frac{20 s}{(s + 5)(s + 2)}$$

(6+6)