

EE301

Roll No. :

2016

POWER ELECTRONICS & DRIVES

PART-I

निर्धारित समय : 1/2 घंटा]

[अधिकतम अंक : 30

Time allowed : 1/2 Hour]

[Maximum Marks : 30]

नोट : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।**Note :** All Questions are compulsory and each question is of 1 mark.

(ii) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. थार्डिस्टर है
 - (a) नियन्त्रित स्विच
 - (b) नियन्त्रित ट्रॉन्जिस्टर
 - (c) उच्च धारा रेटिंग के साथ प्रवर्धक
 - (d) उच्च लाइच प्रवर्धक

2. एस.सी.आर. में, होल्डिंग धारा है
 - (a) लेचिंग धारा से अधिक
 - (b) लेचिंग धारा से कम
 - (c) लेचिंग धारा के समान
 - (d) शून्य

3. दो समान एस.सी.आर. को श्रेणी क्रम में भार के साथ संयोजित किया गया है। तथा प्रत्येक को 90° पर फायर किया जाता है। लोड पर बोल्टता होगी :
 - (a) $\frac{2}{\pi} \times V_m$
 - (b) शून्य
 - (c) $\frac{V_m}{2\pi}$
 - (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}V_m$

1. Thyristor is :
 - (a) controlled switch
 - (b) controlled transistor
 - (c) amplifier with high rating current
 - (d) high gain amplifier

2. In SCR, holding current is :
 - (a) more than latching current
 - (b) less than latching current
 - (c) equal to latching current
 - (d) zero

3. Two same SCR connected in series with load each SCR fire on 90° . Voltage across load is :
 - (a) $\frac{2}{\pi} \times V_m$
 - (b) Zero
 - (c) $\frac{V_m}{2\pi}$
 - (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}V_m$

11. एक शक्ति चॉपर परिवर्तित करता है :
- प्रत्यावर्ती से दिष्ट
 - दिष्ट से दिष्ट
 - दिष्ट से प्रत्यावर्ती
 - इनमें से कोई नहीं
12. एक स्टेप-अप चॉपर में स्रोत वोल्टता V व ड्यूटी साईकल α है, तो निर्गत वोल्टता होगी :
- $\frac{V}{1-\alpha}$
 - $V \times (1 - \alpha)$
 - $\frac{V}{1+\alpha}$
 - $V \times (1 + \alpha)$
13. जोन्स चॉपर में उपयोग होने वाला कम्यूटेशन का प्रकार है :
- क्लास A
 - क्लास B
 - क्लास C
 - क्लास D
14. इनवर्टर वह उपकरण है जो
- ए.सी. को डी.सी. में बदलता है।
 - ए.सी. को ए.सी. में बदलता है।
 - डी.सी. को डी.सी. में बदलता है।
 - डी.सी. को ए.सी. में बदलता है।
15. श्रेणी इनवर्टर देता है :
- ज्या तरंग
 - घर्गाकार तरंग
 - त्रिभुजाकार तरंग
 - दाँतेदार तरंग
16. एक प्रतीपक का मुख्य भाग होता है
- दोलित्र परिपथ
 - दिष्टकारी परिपथ
 - स्टेप-अप ट्रांसफॉर्मर
 - फिल्टर
17. प्रतीपक परिपथ में प्रयुक्त थायरिस्टर के लिए आवश्यक होना चाहिये
- पावर हैंडलिंग क्षमता
 - अधिकतम $\frac{dv}{dt}$ एवं $\frac{di}{dt}$
 - टर्न ऑफ टाइम
 - उपर्युक्त सभी
11. A power chopper changed :
- AC to DC
 - DC to DC
 - DC to AC
 - None of all
12. In step-up chopper, source voltage is V and duty cycle is α , then output voltage is :
- $\frac{V}{1-\alpha}$
 - $V \times (1 - \alpha)$
 - $\frac{V}{1+\alpha}$
 - $V \times (1 + \alpha)$
13. Which type of commutation used in Jone's Chopper ?
- Class A
 - Class B
 - Class C
 - Class D
14. Inverter is instrument :
- Change AC to DC
 - Change AC to AC
 - Change DC to DC
 - Change DC to AC
15. Series inverter gives :
- sine wave
 - square wave
 - triangular wave
 - saw tooth wave
16. The heart of invertor is
- Oscillator circuit
 - Rectifier circuit
 - Step-up transformer
 - Filter
17. Thyristor used in invertor circuit should have
- Power handling capacity
 - Maximum $\frac{dv}{dt}$ and $\frac{di}{dt}$
 - turn off time
 - All of above

18. साइक्लो कनवर्टर वह संयंत्र है जो परिवर्तित करता है
- डी.सी. को ए.सी. में
 - ए.सी. को उच्च आवृत्ति की डी.सी. में
 - ए.सी. को डी.सी. में
 - ए.सी. को निम्न आवृत्ति की ए.सी. में
19. इनमें से कौन सा स्विच निम्न शक्ति एस.एम.पी.एस. में काम लेते हैं ?
- GTO
 - MOSFET
 - TRIAC
 - SCR
20. एस.एम.पी.एस. का लाभ है
- स्थायी निर्गत
 - बहुनिर्गत
 - छोटा आकार
 - उपर्युक्त सभी
21. मोटर का उपयोग किस ए.सी. स्टेबिलाइजर में किया जाता है ?
- अनुनाद स्टेबिलाइजर
 - विद्युत-यान्त्रिक स्टेबिलाइजर
 - इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजर
 - उपर्युक्त सभी
22. दिष्टधारा मोटर को नियन्त्रित किया जा सकता है
- सप्लाई आवृत्ति को बदलकर
 - आर्मेचर विभव को बदलकर
 - दिष्टधारा स्रोत का रिप्पल बदलकर
 - फील्ड वॉल्टेज बढ़ाकर
23. इन्डक्शन मोटर की गति घटाई जा सकती है :
- सप्लाई आवृत्ति घटाकर
 - पोलों की संख्या घटाकर
 - रोटर प्रतिरोध घटाकर
 - रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर
24. एक ट्रायक है :
- चार परत तीन टर्मिनल युक्ति
 - चार परत तीन टर्मिनल तीन जंक्शन युक्ति
 - तीन परत तीन टर्मिनल, तीन जंक्शन युक्ति
 - चार परत दो टर्मिनल तीन जंक्शन युक्ति

18. Cyclo convertor is instrument to convert :
- DC to AC
 - AC to high frequency DC
 - AC to DC
 - AC to low frequency AC
19. Which switch is used in low power SMPS ?
- GTO
 - MOSFET
 - TRIAC
 - SCR
20. Advantage of SMPS :
- Stable output
 - Multi output
 - Small size
 - All above
21. In which AC stabilizer motor is used :
- Resonant stabilizer
 - Electro-mechanical stabilizer
 - Electronic stabilizer
 - All above
22. DC motor can be controlled
- To change supply frequency
 - To change armature voltage
 - To change ripple of DC current source
 - To increase field voltage
23. The speed of induction motor can be reduced :
- Decrease supply frequency
 - Reduce No. of poles
 - Reduce rotor resistance
 - Increase rotor resistance
24. A triac is a
- Four layer three terminal device
 - Four layer three terminal three junction device
 - Three layer three terminal three junction device
 - Four layer two terminal three junction device

25. डायक है :
- द्वि दिशक स्विच
 - तीन टर्मिनल तीन परत युक्ति
 - एकल दिशक स्विच
 - तीन टर्मिनल चार परत तीन जंक्शन युक्ति
26. चॉपर की ड्यूटी साइकल है
- | | |
|---------------------------------------|--|
| (a) $\frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}}$ | (b) $\frac{T_{ON}}{T_{OFF}}$ |
| (c) $\frac{T_{OFF}}{T_{ON}}$ | (d) $\frac{T_{OFF}}{T_{ON} + T_{OFF}}$ |
27. टाइम डिले परिपथ में डिले टाइम होगा :
- $RL \ln(1 - n)$
 - RC
 - $RC \ln\left(\frac{1}{1 - n}\right)$
 - उपर्युक्त में कोई नहीं
28. R – C परिपथ में समय स्थिरांक निर्भर करता है
- केवल R पर
 - केवल C पर
 - केवल L पर
 - R व C पर
29. उच्च शक्ति औद्योगिक अनुप्रयोगों में कौन सा रिले टाइमर काम में लेते हैं ?
- एस.सी.आर. टाइमर
 - ट्रॉजिस्टर टाइमर
 - आई.सी. टाइमर
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
30. थायरिस्टर का ऑपरेशन निर्भर करता है :
- गेट सिग्नल पर
 - फीड बैक पर
 - ट्रिगरिंग
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
25. Diac is :
- bidirectional switch
 - three terminal three layer device
 - unidirectional switch
 - three terminal four layer three junction device
26. Duty cycle of chopper is :
- | | |
|---------------------------------------|--|
| (a) $\frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}}$ | (b) $\frac{T_{ON}}{T_{OFF}}$ |
| (c) $\frac{T_{OFF}}{T_{ON}}$ | (d) $\frac{T_{OFF}}{T_{ON} + T_{OFF}}$ |
27. In time delay circuit, delay time is equal to :
- $RL \ln(1 - n)$
 - RC
 - $RC \ln\left(\frac{1}{1 - n}\right)$
 - None of the above
28. Time constant is depend upon in R – C circuit is
- Only on R
 - Only on C
 - Only on L
 - R and C
29. Which type of Relay timer is used in high power industrial application ?
- SCR timer
 - Transistor timer
 - IC timer
 - None of above
30. Operation of Thyristor depends upon
- on gate signal
 - on feedback
 - triggering
 - None of above

2016

POWER ELECTRONICS & DRIVES**PART-II****निर्धारित समय : तीन घंटे]****Time allowed : Three Hours]****[अधिकतम अंक : 70****[Maximum Marks : 70****नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।****Note : Question No. 1 is compulsory, answer any five questions from the remaining.****(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।****Solve all parts of a question consecutively together.****(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिए।****Start each question on a fresh page.****(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।****Only English version is valid in case of difference in both the languages.****1. (i) इनवर्टर के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिये।****Write any three applications of an Inverter.****(ii) SMPS के कोई चार गुण लिखिये।****Write any four merits of SMPS.****(iii) चोपर का क्या सिद्धान्त है ?****What is the principle of chopper ?****(iv) होल्डिंग धारा व लैचिंग धारा क्या होती है ?****What is holding current and latching current ?****(v) फ्री व्हीलिंग डायोड से क्या तात्पर्य है ?****What is meant by free wheeling diode ?****(2×5)****2. (i) एक SCR के कला नियन्त्रण को RC परिपथ प्रयुक्त करते हुये समझाइये।****Explain phase controlling of SCR using RC circuit.****(ii) एक स्वच्छ परिपथ आरेख की सहायता से UPS की कार्यप्रणाली को समझाइये।****Explain working of UPS with neat circuit diagram.****(6×2)**

3. (i) चोपर के लिए नियंत्रण स्ट्रेटेजी क्या होती हैं ? स्थिर आवृत्ति तंत्र नियन्त्रण को समझाइये ।
What are control strategies for chopper ? Explain constant frequency system control.
- (ii) एक त्रिकला से त्रिकला साइक्लोकन्वर्टर को स्वच्छ आरेख की सहायता से समझाइये ।
Explain three phase to three phase cycloconverter with neat diagram. (2+4,6)
4. (i) एक सिरीज इन्वर्टर को स्वच्छ परिपथ आरेख की सहायता से समझाइये ।
Explain circuit operation of a series inverter with neat circuit diagram.
- (ii) दो ट्रान्जिस्टर एनालोजी को प्रयुक्त करते हुये SCR की कार्यविधि समझाइये ।
Explain the operation of SCR using two transistor analogy. (6x2)
5. (i) एक बूस्ट प्रकार के SMPS की कार्यप्रणाली को स्वच्छ परिपथ आरेख की सहायता से समझाइये ।
विभिन्न धारा एवं विभव तरंग रूप को भी बनाइये ।
Explain the operation of a boost type SMPS with neat circuit diagram. Also draw various current and voltage waveforms.
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजर को उचित चित्र की सहायता से समझाइये ।
With the help of suitable diagram, explain the working of electronic stabilizer. (6x2)
6. (i) डी.सी. शन्ट मोटर हेतु SCR द्वारा फोल्ड नियंत्रण विधि से स्पीड नियंत्रण को समझाइये ।
Explain speed control using SCR for D.C. shunt motor by field control method.
- (ii) ट्रान्जिस्टर डी.सी. टाइमर को स्वच्छ परिपथ आरेख की सहायता से समझाइये ।
With the help of neat circuit diagram, explain transistor d.c. timer. (6x2)
7. (i) एक B-प्रकार के चोपर की परिपथ ऑपरेशन को तरंग रूप से समझाइये ।
Explain circuit operation of a B-type chopper with waveforms.
- (ii) UJT के एक विश्रान्ति दोलित्र के रूप में कार्यप्रणाली को समझाइये ।
Explain working of UJT as a relaxation oscillator. (6x2)
8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :
Write short notes on any two from the following :
- (i) SCR समानान्तर इनवर्टर
 - SCR parallel inverter
 - (ii) सेतु प्रकार का साइक्लोकन्वर्टर
 - Bridge-type cycloconverter
 - (iii) सर्वो स्टेबिलाइजर
 - Servo Stabilizer

(6x2)

EE301

(8)

2229 Part-II